 


2023年春季学期



《计算机系统》

RTL语言




《计算机系统》课程教学组

内容提要

微操作与
寄存器传送语言

一个简单实例

 

用RTL描述数字系统

微操作

微操作 (micro operation-- μ op)

大部分时序数字系统的基础，是更简单的行为。

- ◆ 数据从一个寄存器、存储器单元或者I/O设备到另一个的**传送**
- ◆ **修改**存储的值
- ◆ 执行**算术或逻辑**功能

重要性：确定时序数字系统

- ◆ 确定正确的微操作传送
- ◆ 确定保证微操作按正确的顺序执行

硬件描述语言 (hardware description language, **HDL**)

电路分析和设计 (circuit analysis and design, **CAD**) 软件

设计时序数字系统：

- ◆ 首先用微操作表述系统的行为
- ◆ 设计硬件来匹配这些表述


微操作和寄存器传送语言

一、微操作的格式

- ◆ 考虑有两个1位寄存器X和Y的一个数字系统。
- ◆ 拷贝寄存器Y的内容到寄存器X中的微操作： $X \leftarrow Y$ (有时也可以表示为 $Y \rightarrow X$)

两种实现:

- ◆ 由直接连接实现 (a)
- ◆ 通过总线连接实现 (b)

 

微操作和寄存器传送语言

二、传送发生的条件

- ◆ 假定传送应发生在输入控制 α 为高电平时, 则**传送过程**可以写为


IF α THEN $X \leftarrow Y$

- ◆ 表示微操作和它们发生的条件:

条件: 微操作

- ◆ 当所有冒号左边的**条件满足**时, **执行**微操作 (可以是多个) 规定的**数据传送**。
- ◆ 上面的传送可以写为

$\alpha: X \leftarrow Y$

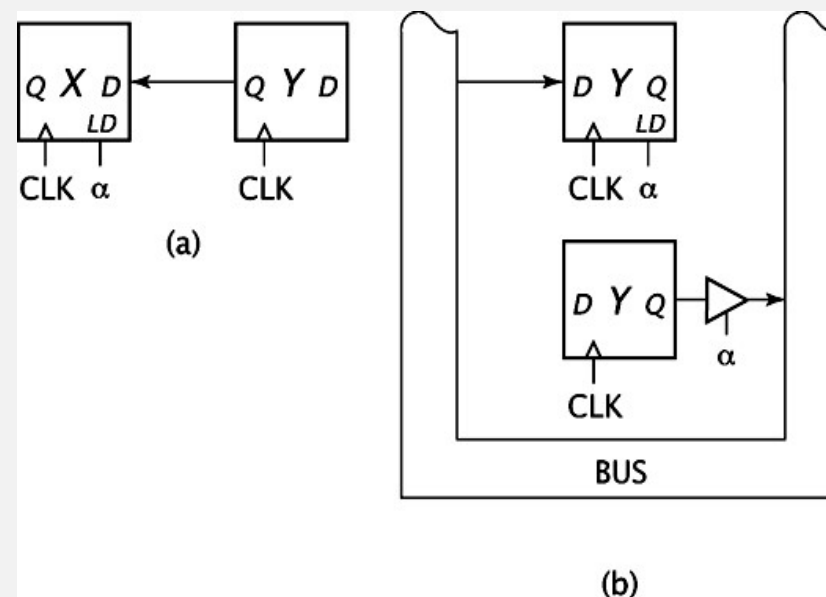

具有控制信号的数据传送 $\alpha: X \leftarrow Y$ 的实现


(a)直接通路 (b) 总线

微操作和寄存器传送语言


三、提高系统性能的一种方法：同时执行两个或多个微操作

 1. 如果某系统在 $\alpha=1$ 时执行 $X \leftarrow Y$ 和 $Y \leftarrow Z$ 的传送，则这种情况可以表示成：

$\alpha: X \leftarrow Y, Y \leftarrow Z$ 或者 $\alpha: Y \leftarrow Z, X \leftarrow Y$



 2. **同时**拷贝相同的数据到多个目的地： $\alpha: X \leftarrow Y, Z \leftarrow Y$ (注意硬件上“同时”的概念！)



3. 数字系统不能同时往同一寄存器中写入两个不同的值。

例如： $\alpha: X \leftarrow Y, X \leftarrow Z$ 无效！

微操作和寄存器传送语言


四、传送常量的有效条件和微操作

$\alpha: X \leftarrow 0$

$\beta: X \leftarrow 1$

实现这两个传送的三种不同方法：

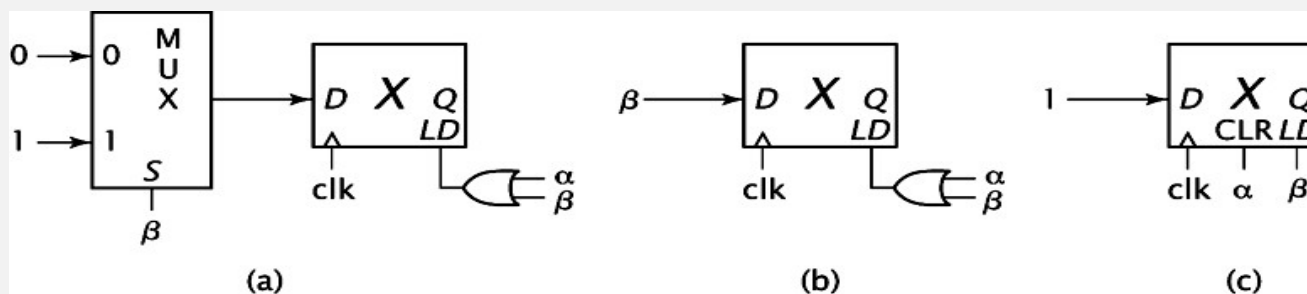- a. 通过两个传送通路装载数据来设置X的值（多路选择器）
- b. 装载数据与 a 完全相同，但它的数据直接由信号 β 产生（用 β 作为数据输入）
- c. 为简化硬件可使用寄存器的清除输入功能（用CLR信号）



微操作和寄存器传送语言

当 α 和 β 同时为1时, 怎么办?

两种解决方法:

- ◆ 产生 α 和 β 的硬件能保证它们决不会被同时置为1
- ◆ 修改条件使它们互斥

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| $\alpha\beta' : X \leftarrow 0$ | $\alpha : X \leftarrow 0$ | $\alpha\beta' : X \leftarrow 0$ |
| $\beta : X \leftarrow 1$ | $\alpha'\beta : X \leftarrow 1$ | $\alpha'\beta : X \leftarrow 1$ |


微操作和寄存器传送语言

五、寄存器之间的多位数据传送

1. 同样大小寄存器对应位之间传送数据

例如: 当 $\alpha = 1$ 时, 从4位寄存器Y传送数据到4位寄存器X用符号表示

$\alpha: X \leftarrow Y$

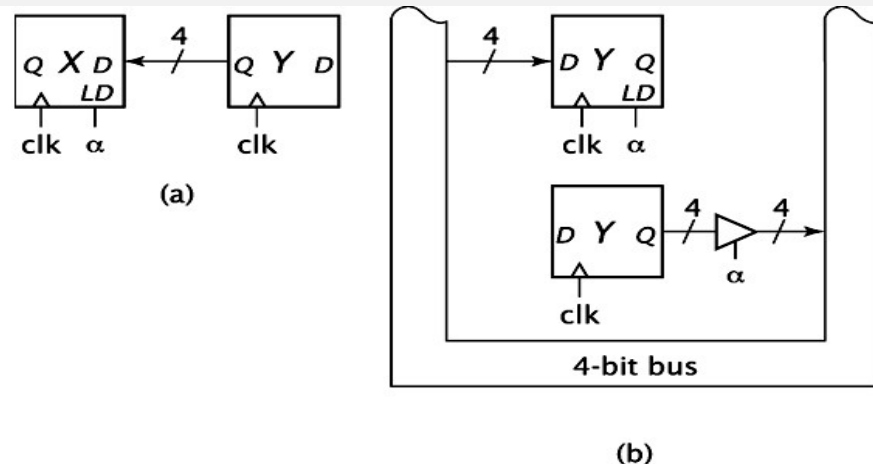

(a) 直接通路

(b) 总线

微操作和寄存器传送语言

2.访问一个寄存器的某一位或位组。

表示每一位：如 X_3 或 Y_2

3.表示位组（用一个域表示）

如 X_3 、 X_2 和 X_1 可以写成 $X(3-1)$ 或 $X(3:1)$

α : $X(3-1) \leftarrow Y(2-0)$

β : $X_3 \leftarrow X_2$

γ : $X(3-0) \leftarrow X(2-0), X_3$ --- $X(2-0), X_3$ 等价于 $X(2-0,3)$

当 $\gamma = 1$ 时, $X_3 \leftarrow X_2, X_2 \leftarrow X_1, X_1 \leftarrow X_0, X_0 \leftarrow X_3$

微操作和寄存器传送语言

六、执行数据的算术运算、逻辑运算和移位运算的微操作

1. 一些常用的算术运算和逻辑运算的微操作

| 操 作 | 示 例 |
|-----------|--|
| Add | $X \leftarrow X + Y$ |
| Subtract | $X \leftarrow X - Y$ 或 $X \leftarrow X + Y' + 1$ |
| Increment | $X \leftarrow X + 1$ |
| Decrement | $X \leftarrow X - 1$ |
| And | $X \leftarrow X \wedge Y$ 或 $X \leftarrow XY$ |
| OR | $X \leftarrow X \vee Y$ |
| XOR | $X \leftarrow X \oplus Y$ |
| NOT | $X \leftarrow /X$ 或 $X \leftarrow X'$ |

微操作和寄存器传送语言

2. 移位微操作

- ◆ **线性移位**：每一位的值依次向左（或右）移位。


最后1位被丢弃，**空位补入0值**。

例如： $X = 1011$


左移一位： **0110**

右移一位： **0101**

- ◆ **循环移位**：将在线性移位中被丢弃的位循环回来，替代补入的0值。

 

(a) 循环左移

 

(b) 循环右移

微操作和寄存器传送语言

◆ 算术移位：用于带符号数的移位

运算规则：符号位在移位操作中保持不变，工作原理与线性移位相似

例如：X = 1011

(教材120页, 3.5.3关于算术左移有错误!)

算术左移：1110

算术右移：1101

◆ 十进制移位：专门用于BCD表示

十进制移位与线性移位很相似，但它移动1个数字或4位，而不是移动1位

例如：X = 1001 0111

进制左移：0111 0000 进制右移：0000 1001

微操作和寄存器传送语言

◆ 移位操作和它们的表示法

| 操 作 | 示 例 |
|-------|---------|
| 线性左移 | shl(X) |
| 线性右移 | shr(X) |
| 循环左移 | cil(X) |
| 循环右移 | cir(X) |
| 算术左移 | ashl(X) |
| 算术右移 | ashr(X) |
| 十进制左移 | dshl(X) |
| 十进制右移 | dshr(X) |

例如:

$X \leftarrow \text{shl}(X)$ 和 $\text{shl}(X)$ 是等价的

$Y \leftarrow \text{shl}(X)$ 两个寄存器均需指定

微操作和寄存器传送语言

七、寄存器与存储器之间的数据传送

例如: $M[55] \leftarrow AC$ 和 $AC \leftarrow M[55]$

寄存器AC与存储器中55号单元之间的数据传送

更好的方法: 把地址存入寄存器中, 然后由寄存器提供存储器的访问地址 (地址寄存器, 标示为AR-Address Register) 。


$AR \leftarrow 55$

$M[AR] \leftarrow AC$ 或者 $AC \leftarrow M[AR]$ ($M \leftarrow AC$ 和 $AC \leftarrow M$)

内容提要

微操作与
寄存器传送语言

一个简单实例

 


用RTL描述数字系统

用RTL表示数字系统

数字元件表示

一、第一个例子 – D触发器

1. 用RTL描述: $LD: Q \leftarrow D$

 

D触发器: (a)无清0输入端

(b)有清0输入端

用RTL表示数字系统

2. 有同步清零输入端的D触发器

LD: $Q \leftarrow D$

CLR: $Q \leftarrow 0$

当D、LD和CLR都等于1时，系统会报错。

解决方法：改变条件使得两者互斥，即当互斥时才执行操作。

CLR'LD: $Q \leftarrow D$

LD: $Q \leftarrow D$

CLR: $Q \leftarrow 0$

LD'CLR: $Q \leftarrow 0$

用RTL表示数字系统

二、第二个例子（一个没有CLR输入端的JK触发器）

用RTL描述： $J'K: Q \leftarrow 0$

$JK': Q \leftarrow 1$

$JK: Q \leftarrow Q'$

三、第三个例子（一个n位的移位寄存器）

- ◆ Q_{n-1} 是最高位， Q_0 是最低位。
- ◆ 当SHL信号为高时，它将其中的数据左移一位。
- ◆ 输入 S_{in} 移进最低位。

移位寄存器： $SHL: Q \leftarrow Q(n-2:0), S_{in}$

用RTL表示数字系统

简单系统的表示与实现

一个有4个1位触发器的系统，用RTL代码表示传送
(假设条件 j , o , h 和 n 是互斥的)

$j: M \leftarrow A$

$o: A \leftarrow Y$


$h: R \leftarrow M$

$n: Y \leftarrow R, M \leftarrow R$

用RTL表示数字系统

几种不同的方法实现

1. 用直接连接实现系统的数据通路

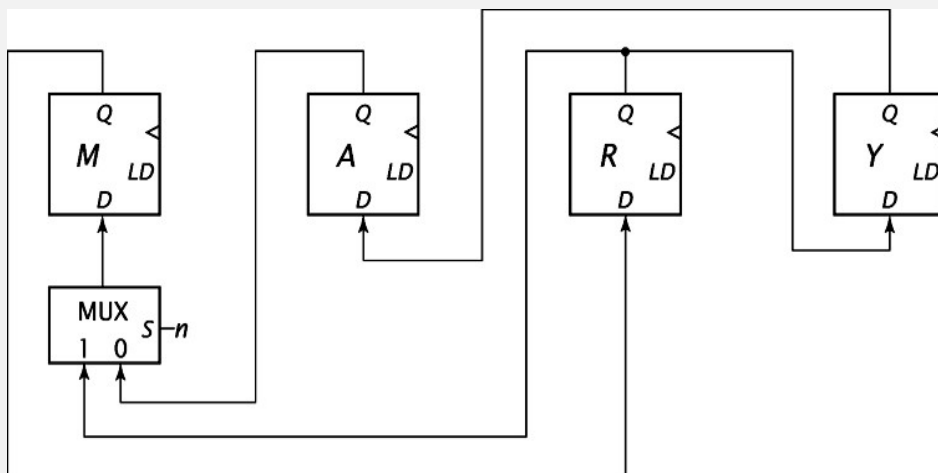

$j: M \leftarrow A$

$o: A \leftarrow Y$

$h: R \leftarrow M$

$n: Y \leftarrow R, M \leftarrow R$


当 $j=1$ ($M \leftarrow A$) 或 $n=1$ ($M \leftarrow R$) 时，触发器 **M** 装载数据。

在满足单个条件 **o**、**h** 和 **n** 时，触发器 **A**、**R** 和 **Y** 装载数据。

用RTL表示数字系统

用直接连接实现该RTL代码的系统的**完整设计**

在合适的时间激励触发器的**LD**信号来装载数据，从而完成传送。

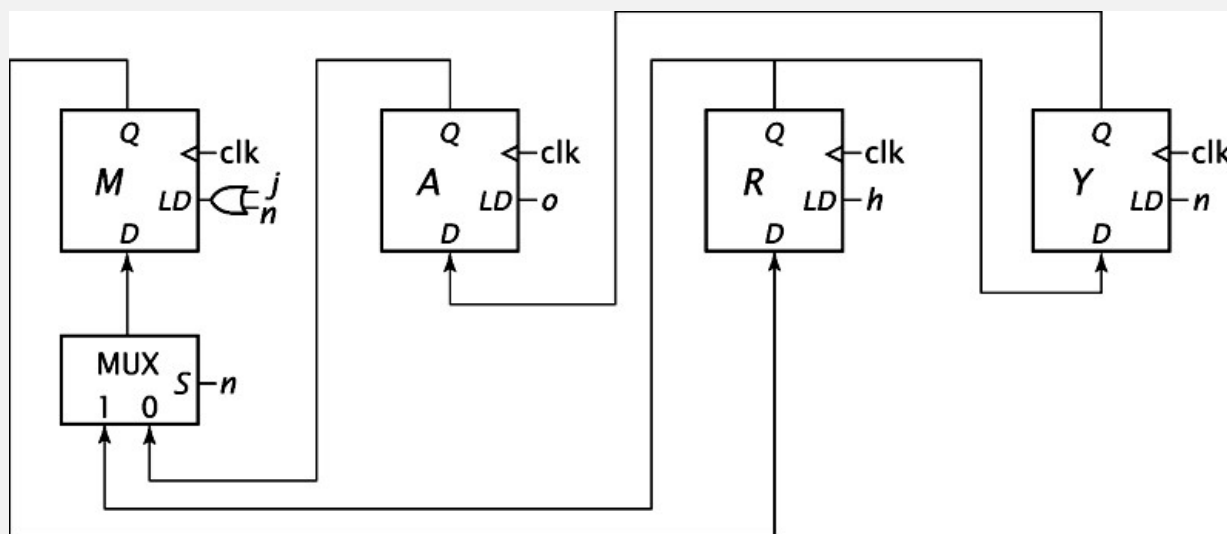

j: $M \leftarrow A$


o: $A \leftarrow Y$

h: $R \leftarrow M$

n: $Y \leftarrow R, M \leftarrow R$


用RTL表示数字系统

2. 用总线和三态门实现

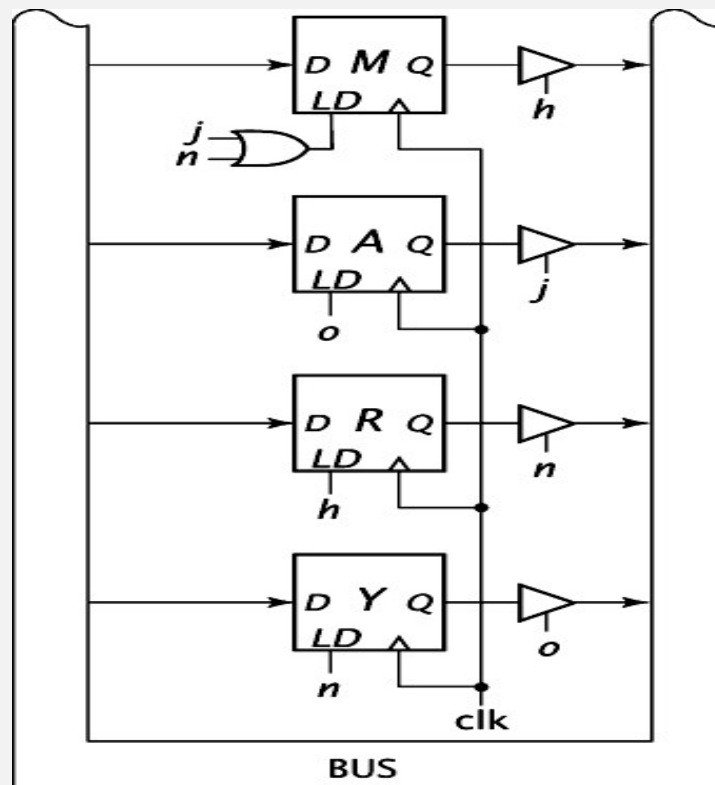

用RTL表示数字系统


3. 用总线和多路选择器实现

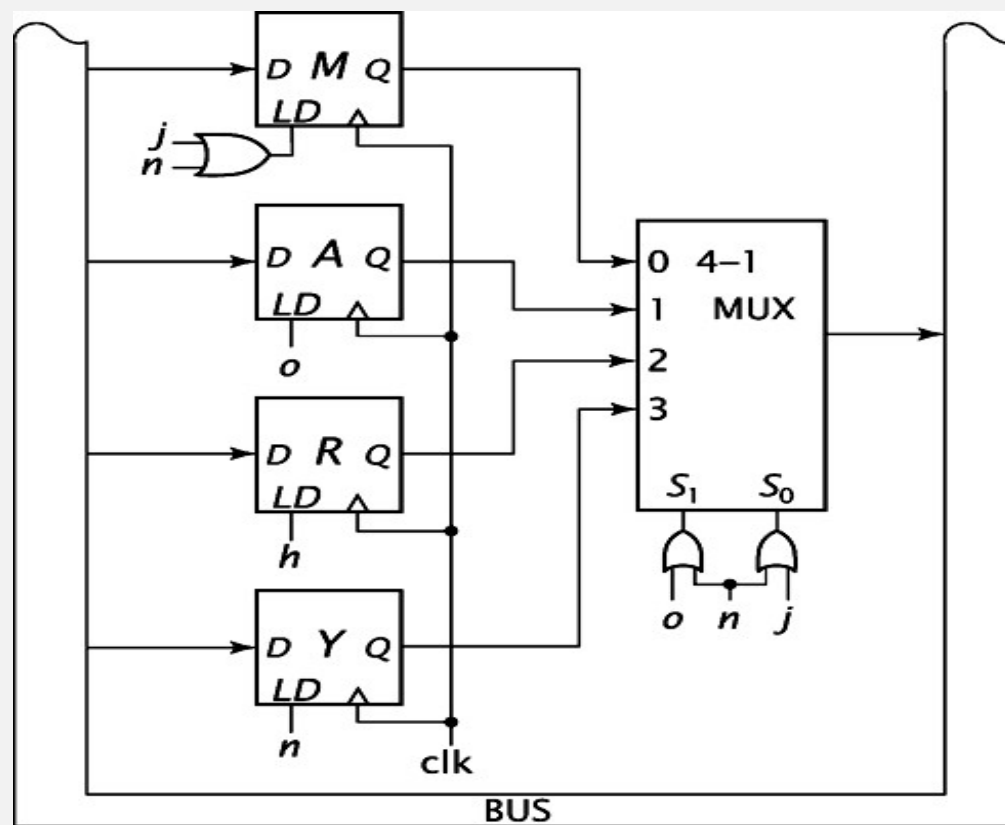

内容提要

微操作与
寄存器传送语言

一个简单实例

 

用RTL描述数字系统

—— 一个简单实例 ——

更复杂数字系统和RTL——模6计数器

目的: 设计一个模6计数器

步骤:

- ◆ 用RTL表示计数器的功能
- ◆ 用数字逻辑实现RTL的代码

模6计数器 :

000→001→010→011→100→101→000→...

(0→1→2→3→4→5→0...)

—— 一个简单实例 ——

假设：

输入端 **U**：控制计数

当 **U = 1** 时，计数器在时钟的上升沿**增加它的值**。

当 **U = 0** 时，不管时钟的值如何它都**保持当前值**不变。

输出 **V₂V₁V₀**：计数器的值

进位输出： **C**


状态： **S₀ → S₁ → S₂ → S₃ → S₄ → S₅ → S₀ → ...** （两个另外状态 **S₆** 和 **S₇**）完备二级制位模式

一个简单实例

模6计数器
状态表和状态图

| 当前状态 | U | 下一状态 | C | $V_2V_1V_0$ |
|-------|---|-------|---|-------------|
| S_0 | 0 | S_0 | 1 | 000 |
| S_0 | 1 | S_1 | 0 | 001 |
| S_1 | 0 | S_1 | 0 | 001 |
| S_1 | 1 | S_2 | 0 | 010 |
| S_2 | 0 | S_2 | 0 | 010 |
| S_2 | 1 | S_3 | 0 | 011 |
| S_3 | 0 | S_3 | 0 | 011 |
| S_3 | 1 | S_4 | 0 | 100 |
| S_4 | 0 | S_4 | 0 | 100 |
| S_4 | 1 | S_5 | 0 | 101 |
| S_5 | 0 | S_5 | 0 | 101 |
| S_5 | 1 | S_0 | 1 | 000 |
| S_6 | X | S_0 | 1 | 111 |
| S_7 | X | S_0 | 1 | 111 |

一个简单实例

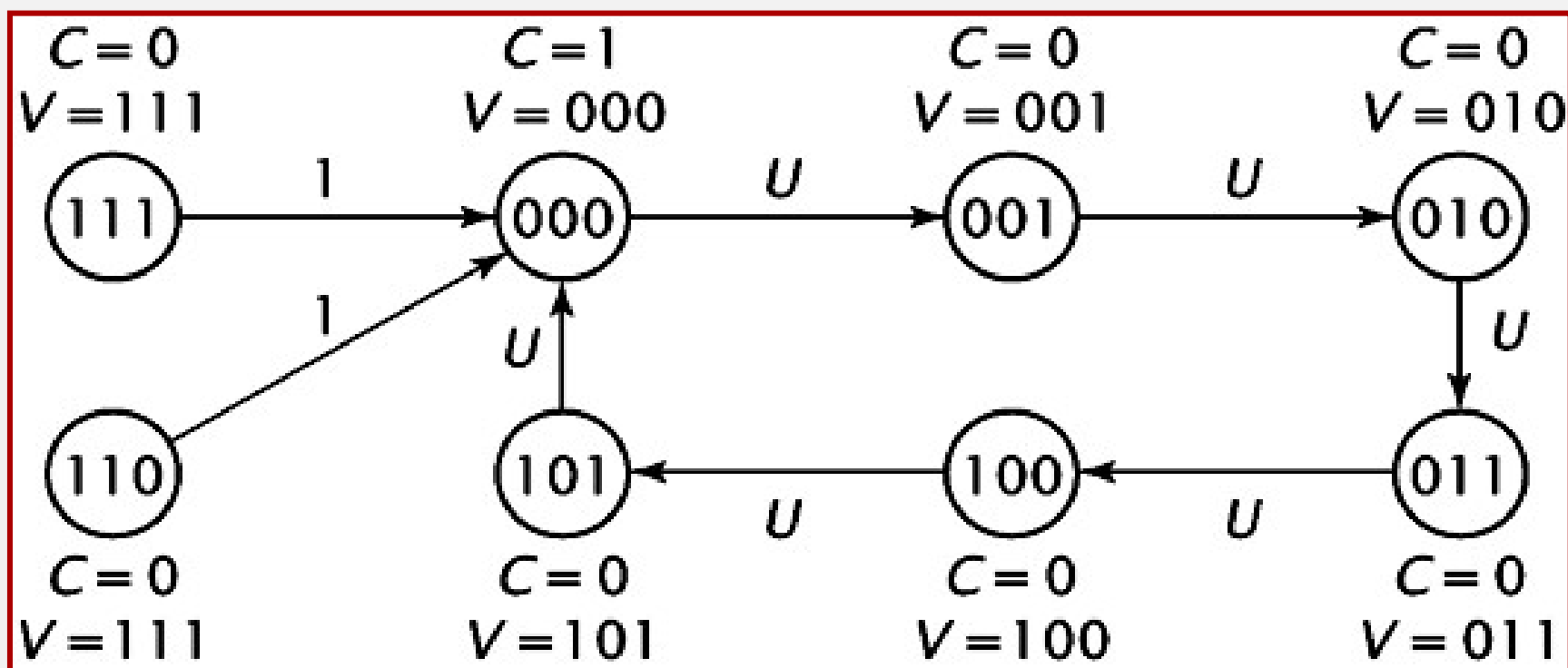

—— 一个简单实例 ——

一、用RTL表示模6计数器

$(S_0 + S_1 + S_2 + S_3 + S_4) U : V \leftarrow V + 1, C \leftarrow 0$

$S_5 U : V \leftarrow 0, C \leftarrow 1$

$S_6 + S_7 : V \leftarrow 0, C \leftarrow 1$

在条件 $(S_0 + S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5) U'$ 下，计数器保持当前值与C值不变。

可以用两条RTL语句表示：（ $S_5 U$ 和 $S_6 + S_7$ 触发相同的微操作）


$(S_0 + S_1 + S_2 + S_3 + S_4) U : V \leftarrow V + 1, C \leftarrow 0$

$S_5 U + S_6 + S_7 : V \leftarrow 0, C \leftarrow 1$

一个简单实例


二、模6计数器RTL代码的两种实现

1. 用一个寄存器

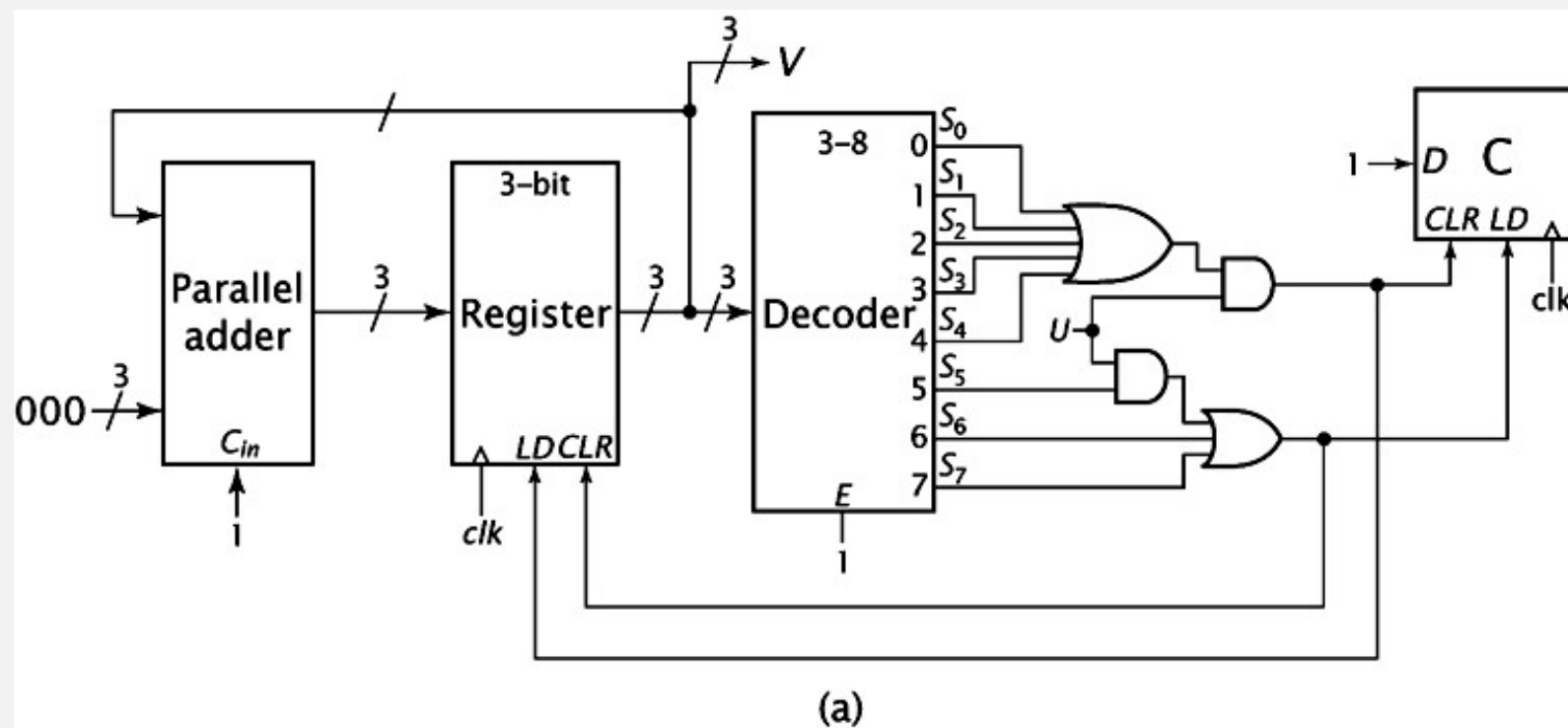

一个简单实例

2. 用一个计数器 (简单)

 

(b)

2023年春季学期



下一节：CPU

《计算机系统》课程教学组